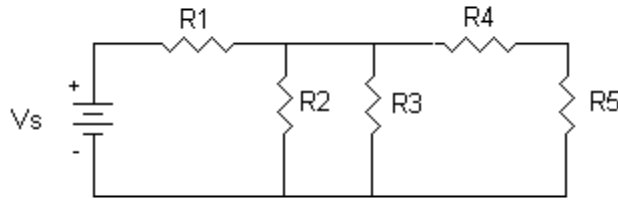


## **Circuit Example**



If  $R_1 = 24 \, \Omega$ ,  $R_2 = 24 \, \Omega$ ,  $R_3 = 12 \, \Omega$ ,  $R_4 = 12 \, \Omega$ ,  $R_5 = 12 \, \Omega$  and  $V_s = 12$  Volts, determine the circuit equivalent resistance ( $R_{EQ}$ ) and the circuit current ( $I$ ). Also calculate the branch currents through  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ , and  $R_5$ , and the voltage drops across  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  and  $R_5$ .

### **Alternative Solution**

#### ***Calculate $R_{23}$ (Parallel Resistance)***

$$1/R_{23} = 1/R_2 + 1/R_3 = 1/24 + 1/12 = 1/24 + 2/24 = 3/24$$
$$R_{23} = 8 \, \Omega$$

#### ***Calculate $R_{45}$ (Series Resistance)***

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 12 + 12$$
$$R_{45} = 24 \, \Omega$$

#### ***Calculate $R_{2345}$ (Parallel Resistance)***

$$1/R_{2345} = 1/R_{23} + 1/R_{45} = 1/8 + 1/24 = 3/24 + 1/24 = 4/24$$

Therefore,  $R_{2345} = 6 \, \Omega$

#### ***Calculate $R_{EQ}$ (Series Resistance)***

$$R_{EQ} = R_1 + R_{2345} = 24 \, \Omega + 6 \, \Omega$$
$$R_{EQ} = 30 \, \Omega$$

**Calculated the circuit current. Use Ohm's Law  $V = I \cdot R$**

$$12 \text{ V} = I \cdot 30 \Omega$$

$$\text{Therefore, } I = 12/30$$

$$I = 0.4 \text{ A}$$

**Calculate the voltage drop across R1**

$$V1 = I \cdot R1 = 0.4 \text{ A} \cdot 24 \Omega$$

$$V1 = 9.6 \text{ V}$$

**Using the Current Divider Rule calculate the current through R45**

$$I_{45} = (I \cdot R_{23}) / (R_{23} + R_{45}) = (0.4 \cdot 8) / (8 + 24) = 3.2/32$$

$$I_{45} = 0.1 \text{ A, note: } I_{45} = I_4 = I_5 \text{ (both resistors are in series)}$$

**Calculate the voltage drop across R45**

$$\text{The voltage drop across R45} = I_{45} \cdot R_{45} = 0.1 \cdot 24$$

$$V_{45} = 2.4 \text{ V}$$

**Determine the voltage drops across R2 and R3**

$$V_{45} = V_2 = V_3 = 2.4 \text{ V (All three resistors are in parallel)}$$

**Calculate the current through R2**

$$I_2 = V_2 / R_2 = 2.4 \text{ V} / 24 \Omega$$

$$I_2 = 0.1 \text{ A}$$

**Calculate the current through R3**

$$I_3 = V_3 / R_3 = 2.4 \text{ V} / 12 \Omega$$

$$I_3 = 0.2 \text{ A}$$

**Finally, calculate the voltage drops across R4 and R5**

$$V_4 = I_4 \cdot R_4 = 0.1 \text{ A} \cdot 12 \Omega$$

$$V_4 = 1.2 \text{ V}$$

$$V_5 = I_5 \cdot R_5 = 0.1 \text{ A} \cdot 12 \Omega$$

$$V_5 = 1.2 \text{ V}$$